S2 – Examen 4 Architecture des ordinateurs

Durée: 1 h 30

Inscrivez vos réponses <u>exclusivement</u> sur le document réponse. Ne pas détailler les calculs sauf si cela est explicitement demandé. Ne pas écrire à l'encre rouge ni au crayon à papier.

Exercice 1 (7 points)

Répondre aux questions présentes sur le <u>document réponse</u>.

Exercice 2 (4 points)

On souhaite réaliser une mémoire RAM d'une capacité de 128 Mib (que l'on notera *M*) à l'aide de plusieurs mémoires RAM d'une capacité de 8 Mib (que l'on notera *m*). La mémoire *M* possède un bus de donnée de 16 bits et les mémoires *m* un bus de donnée de 8 bits. Répondez aux questions sur le <u>document réponse</u>.

Exercice 3 (4 points)

Un système à microprocesseur comporte une mémoire morte (ROM), une mémoire vive (RAM) et deux périphériques (**P1** et **P2**). Leurs capacités (en bits) sont respectivement 8 Mib, 32 Kib, 2 Kib et 1 Kib. Le microprocesseur possède un bus d'adresse de 24 bits (les bits d'adresse sont numérotés de *A0* à *A23* et *A0* est le bit poids faible). Tous les composants ont un bus de donnée de 8 bits. La ROM sera située dans les adresses les plus faibles, viendront ensuite la RAM, **P1** et **P2**.

1. Donnez la taille du bus d'adresse de chaque mémoire et de chaque périphérique.

Pour tout le reste de l'exercice, c'est le mode linéaire qui sera utilisé.

- 2. Donnez les bits de sélection qui serviront au décodage.
- 3. En tenant compte du signal AS (*Address Strobe*), donnez les expressions des signaux CS pour chaque composant relié au microprocesseur.
- 4. Donnez les adresses hautes et basses de chaque composant (vous utiliserez la représentation hexadécimale à 6 chiffres).

S2 – Examen 4 1/6

Exercice 4 (5 points)

Un système à microprocesseur comporte une mémoire morte (ROM), une mémoire vive (RAM) et deux périphériques (**P1** et **P2**). Leurs capacités (en octets) sont respectivement 128 Kio, 16 Kio, 4 Kio et 1024 octets. Le microprocesseur possède un bus d'adresse de 20 bits (les bits d'adresse sont numérotés de *A0* à *A19* et *A0* est le bit poids faible). Tous les composants ont un bus de donnée de 8 bits. La ROM sera située dans les adresses les plus faibles, viendront ensuite la RAM, **P1** et **P2**.

- 1. Donnez la taille du bus d'adresse de chaque mémoire et de chaque périphérique.
- 2. Est-il possible de réaliser un décodage de type linéaire ?

Pour tout le reste de l'exercice, c'est le mode zone qui sera utilisé avec le moins de zones possible.

- 3. Donnez les bits de sélection qui serviront au décodage.
- 4. En tenant compte du signal AS (*Address Strobe*), donnez les expressions des signaux CS pour chaque composant relié au microprocesseur.
- 5. Donnez les adresses hautes et basses de chaque composant (vous utiliserez la représentation hexadécimale à 5 chiffres).
- 6. Quelle est la redondance (le nombre d'images) des différents composants ?

S2 – Examen 4 2/6